

ÍNDICE SISTEMÁTICO

PÁGINA

Sumario	5
Prólogo	7
Unidad didáctica 1. El campo electrostático (I)	9
Objetivos de la unidad	12
1. Introducción	13
1.1. ¿Campo eléctrico o electrostático?	13
2. La carga: el origen de la interacción electrostática	13
2.1. Interacciones entre partículas	13
2.2. Carga eléctrica	14
2.2.1. ¿Qué es la carga eléctrica?	14
2.2.2. La carga eléctrica en el mundo macroscópico	15
2.2.3. El signo de la carga	16
2.3. Distribuciones de carga	17
2.3.1. Cargas puntuales (o distribuciones puntuales)	17

2.3.2. Distribuciones volumétricas de carga	18
2.3.3. Distribuciones de superficie y lineales	19
2.4. Conservación de la carga	21
3. La interacción electrostática	21
3.1. La ley de Coulomb	21
3.2. El campo electrostático	25
3.2.1. Otra forma de entender la ley de Coulomb	25
3.2.2. Un nuevo esquema mental	26
3.2.3. Propiedades básicas del campo electrostático	27
3.2.3.1. Es un campo vectorial	27
3.2.3.2. Las fuentes del campo son las cargas	27
3.2.3.3. El campo cumple el principio de superposición ..	28
3.2.3.4. El campo solo toma un valor en un punto	28
3.2.3.5. Es un campo conservativo	28
3.2.4. Dibujando el campo electrostático	29
3.2.4.1. Líneas de campo	30
3.2.4.2. Propiedades de las líneas de campo electrostático	31
4. Cálculo del campo electrostático en el vacío	32
4.1. Campo de una distribución de cargas discretas	33
4.2. Campo de una distribución de carga continua	35
5. El campo del dipolo eléctrico	38
5.1. ¿Qué podemos esperar del campo del dipolo?	38
5.2. Líneas de campo del dipolo	39
5.3. Momento dipolar	39
5.4. Cálculo del campo del dipolo a una gran distancia	40
5.4.1. Campo del dipolo a lo largo del eje z	40
5.4.2. Campo del dipolo en el plano xy	42
5.5. Importancia del dipolo eléctrico	44
5.5.1. Molécula de agua y otras moléculas polares	44
6. El flujo del campo electrostático y la ley de Gauss	45
6.1. Flujo de un campo vectorial	45
6.2. La ley de Gauss	47
6.2.1. En versión diferencial	47

6.2.2. En versión integral	48
6.2.3. Consecuencias de la ley de Gauss	49
6.2.4. Uso de la ley de Gauss para calcular el campo	50
6.2.4.1. Campo de una carga puntual en el origen	51
6.2.4.2. Esfera cargada uniformemente	53
6.2.4.3. Campo creado por un hilo infinito	57
6.2.5. Campo creado por una superficie cargada infinita	59
6.2.6. Otros ejemplos y contraejemplos de aplicabilidad de la ley de Gauss	62
6.2.6.1. Sí son simetrías esféricas	62
6.2.6.2. No son simetrías esféricas	63
6.2.6.3. Sí son simetrías cilíndricas	63
6.2.6.4. No son simetrías cilíndricas	64
7. Conductores en equilibrio electrostático	64
7.1. ¿Qué es un conductor?	65
7.1.1. Metales	65
7.1.2. Otros conductores	65
7.2. ¿Qué significa en equilibrio electrostático?	65
7.3. Campo en el interior del metal	66
7.4. Campo en la superficie del metal	68
7.4.1. Forma del campo	68
7.4.2. Valor del campo y de la densidad de carga superficial	69
7.4.3. Campo y curvatura del metal	71
8. Postulados fundamentales del campo electrostático	72
8.1. Teorema de Helmholtz	72
8.1.1. Enunciado del teorema	72
8.1.2. Fuentes escalares y fuentes vectoriales de un campo	73
8.1.3. Clasificación de los campos	74
8.1.3.1. Campos solenoidales	74
8.1.3.2. Campos irrotacionales o conservativos	74
8.1.3.3. Campos mixtos	75
8.2. El campo electrostático	75
Actividades de autocomprobación	76
Referencias bibliográficas	80

Unidad didáctica 2. El campo electrostático (II): energía y potencial	81
Objetivos de la unidad	84
1. Introducción	85
2. Energía electrostática de una carga puntual en un campo electrostático	85
2.1. Diferencia de energía potencial entre dos puntos	85
2.2. Energía potencial en un punto cualquiera	87
2.3. Independencia del camino elegido: el campo es conservativo	88
2.4. Otras consecuencias de la independencia del camino	89
3. El potencial electrostático	89
3.1. Primera visión: la consecuencia de los postulados	89
3.1.1. Demostración breve	90
3.1.2. Relación entre el campo y el potencial en términos matemáticos	91
3.2. Segunda visión: una interpretación física del potencial	92
3.3. Unidades del potencial	93
3.4. Valor absoluto del potencial y otros potenciales	94
3.5. Otras propiedades del potencial	95
4. Potencial, superficies equipotenciales y las líneas del campo	95
4.1. Gradiente de una función escalar	96
4.2. La altura del campo electrostático	97
4.2.1. Un pozo de potencial	98
4.3. Lugares equipotenciales	99
4.3.1. Definición de una «superficie equipotencial»	100
4.3.2. El campo y las superficies equipotenciales	100
4.3.3. Potencial y líneas de nivel	101
4.3.4. Trabajo y lugares equipotenciales	102
5. Potencial asociado a una distribución de cargas	103
5.1. Potencial electrostático generado por una carga puntual	103
5.2. Potencial generado por una distribución de cargas discretas	106
5.3. Potencial creado por una distribución de carga continua	106
5.3.1. Ejemplo: potencial creado por un anillo cargado a lo largo de su eje	108

6.	Otra forma de calcular el campo electrostático	110
6.1.	El campo calculado desde el potencial	110
6.1.1.	Campo generado por un disco cargado	110
6.2.	Unicidad de la solución	112
7.	Ecuaciones de Poisson y Laplace: el problema electrostático	113
7.1.	El operador laplaciano en cartesianas	114
7.2.	Ecuación de Poisson	114
7.3.	Ecuación de Laplace	115
7.4.	El problema electrostático	115
7.5.	Potencial electrostático entre dos placas conductoras	116
7.5.1.	Resolución de la ecuación de Laplace	116
7.5.2.	Condiciones en la frontera	117
7.5.3.	Cálculo del campo eléctrico	118
8.	Conductores y el potencial electrostático	118
8.1.	Diferencia de potencial entre dos puntos en el conductor	118
8.2.	El conductor es un volumen equipotencial	119
8.3.	Poner a tierra un conductor	120
8.4.	Potencial de una esfera conductora cargada	120
9.	Energía de una distribución de carga	123
9.1.	Energía de una distribución de tres cargas puntuales	123
9.2.	Las distribuciones almacenan energía	125
9.3.	Energía positiva y energía negativa	126
9.4.	Energía de una distribución discreta de cargas	126
9.5.	Energía de una distribución continua de carga	127
9.5.1.	¿Qué quiere decir esta expresión?	127
9.5.2.	Energía de una esfera conductora cargada	129
10.	La energía almacenada en el campo	130
10.1.	Demostración previa	130
10.2.	Implicación 1: el campo tiene energía	133
10.3.	Implicación 2: el campo mide una densidad de energía	134
10.4.	Implicación 3: el campo como entidad propia	134
	Actividades de autocomprobación	136
	Referencias bibliográficas	140

Unidad didáctica 3. El campo electrostático (III): dieléctricos y condensadores	141
Objetivos de la unidad	143
1. Introducción	144
2. Presentación de los condensadores eléctricos	144
2.1. Almacenando energía eléctrica	144
2.2. ¿Qué es un condensador eléctrico?	146
2.2.1. Presentación del condensador plano de placas paralelas	147
2.3. Estructuras habituales de condensadores	148
3. ¿Cómo funciona un condensador? La capacidad	149
3.1. Análisis del condensador de placas planas paralelas	149
3.2. La ecuación del condensador: capacidad	152
4. Usos y aplicaciones	153
4.1. Símbolo circuital del condensador	155
5. Determinación de la capacidad de un condensador	155
5.1. Condensador plano de placas paralelas	156
5.2. Condensador cilíndrico	158
5.3. Condensador esférico	160
6. Asociación de condensadores	161
6.1. Asociación de dos condensadores en paralelo	162
6.2. Asociación de varios condensadores en paralelo	163
6.3. Asociación de dos condensadores en serie	164
6.4. Asociación de varios condensadores en serie	166
7. Energía almacenada en un condensador	167
7.1. Cálculo de la energía mediante el análisis de la distribución de carga	167
7.2. Cálculo de la energía usando el proceso de carga del condensador	169
7.3. Cálculo de la energía en función de los campos internos	171
7.4. Fuerza entre las placas de un condensador plano	173
7.4.1. Cálculo de la fuerza haciendo uso de la ley de Coulomb	173
7.4.2. Cálculo de la fuerza haciendo uso de la energía almacenada	174
8. Dieléctricos	175
8.1. Experimento de Faraday con dieléctricos	176
8.2. ¿Qué es un dieléctrico?	178

8.3. Comportamiento de los dieléctricos ante un campo eléctrico	178
8.3.1. Dipolos moleculares	178
8.3.2. El dieléctrico sumergido en un campo eléctrico	179
8.4. Carga de polarización	180
8.5. Campo interno y campo total	181
8.5.1. Campo generado por una carga puntual en el interior de un dieléctrico	182
8.6. Constante dieléctrica y permitividad de un dieléctrico	183
8.7. Ruptura de un dieléctrico	184
9. Dieléctricos y condensadores	185
9.1. El experimento de Faraday (de nuevo)	185
9.2. Cálculo de la capacidad de un condensador con un dieléctrico	185
9.2.1. Capacidades de los condensadores habituales	186
9.3. Ventajas de los dieléctricos	187
Actividades de autocomprobación	188
Referencias bibliográficas	191
 Unidad didáctica 4. Circuitos de corriente continua	 193
Objetivos de la unidad	196
1. Introducción	197
2. Corriente eléctrica	197
2.1. Un experimento de (casi) electrostática	197
2.2. Definición de «corriente eléctrica»	199
2.3. Densidad de corriente	200
2.4. Relación entre la corriente y la densidad de corriente	202
2.5. La densidad de corriente superficial	203
3. Ley de Ohm	204
3.1. Movimiento de las cargas dentro de un conductor: conducción	204
3.2. Deducción de la ley de Ohm	206
3.3. Resistencia y resistividad de un conductor	208
3.3.1. Variación de la resistencia con la temperatura	210
3.4. Materiales lineales y materiales no lineales	210

4. Ley de Joule: potencia disipada en un conductor	211
4.1. La experiencia de Joule	211
4.2. El conductor se calienta	211
4.3. Deducción de la ley de Joule	212
5. Circuitos eléctricos y componentes de los circuitos	213
5.1. Componentes de los circuitos eléctricos	214
5.1.1. Fuentes de tensión	214
5.1.1.1. Relación tensión/corriente ($I-V$) de una fuente de tensión	215
5.1.1.2. Potencia en una fuente de tensión	215
5.1.2. Fuentes de corriente	216
5.1.2.1. Relación tensión/corriente ($I-V$) de una fuente de corriente	217
5.1.2.2. Potencia en una fuente de tensión	217
5.1.3. Cables o hilos conductores (o pistas eléctricas o conexiones)	218
5.1.3.1. Relación tensión/corriente ($I-V$) de un hilo de un circuito	218
5.1.3.2. Potencia en un hilo de interconexión	218
5.1.4. Resistencias	219
5.1.4.1. Relación tensión/corriente ($I-V$) de una resistencia	219
5.1.4.2. Potencia en una resistencia	220
5.1.5. Otros componentes	220
5.2. Circuito eléctrico de parámetros concentrados	222
6. Potencia en circuitos eléctricos en corriente continua	222
7. Asociación de resistencias	224
7.1. Asociación de dos resistencias en serie	224
7.2. Asociación de N resistencias en serie	225
7.3. Asociación de dos resistencias en paralelo	226
7.3.1. Regla del producto partido por la suma	227
7.4. Asociación de N resistencias en paralelo	227
7.4.1. N resistencias iguales en paralelo	228
7.5. Comparación con la asociación de condensadores	228
7.6. Asociaciones complejas	228

8.	Resolución de circuitos-leyes de Kirchhoff	229
8.1.	Topología de un circuito: nudos, ramas y mallas	230
8.1.1.	Nudo	230
8.1.2.	Rama	231
8.1.3.	Malla	231
8.2.	Leyes de Kirchhoff	232
8.2.1.	Primera ley de Kirchhoff: ley de los nudos o de las corrientes	233
8.2.2.	Segunda ley de Kirchhoff: ley de las mallas o de las tensiones	234
8.3.	Aplicación de las leyes de Kirchhoff para resolver un circuito	234
8.4.	Método de las mallas	237
9.	Equivalentes de un puerto: Thévenin y Norton	242
9.1.	Teorema de Thévenin	243
9.2.	Teorema de Norton	243
9.3.	Cálculo del equivalente de Thévenin	244
9.3.1.	Cálculo de la tensión de Thévenin	245
9.3.2.	Cálculo de la resistencia de Thévenin	246
9.4.	Cálculo del equivalente de Norton	248
10.	Ecuaciones de Kennelly	248
10.1.	Transformación triángulo (π) a estrella (T)	249
10.2.	Transformación estrella (T) a triángulo (π)	249
	Actividades de autocomprobación	250
	Referencias bibliográficas	254
Unidad didáctica 5.	Circuitos en régimen transitorio	255
	Objetivos de la unidad	258
1.	Introducción	259
2.	¿En qué regímenes puede funcionar un circuito?	259
2.1.	Régimen permanente en continua	260
2.2.	Régimen permanente sinusoidal	260
2.3.	Régimen transitorio	261

3.	Componentes de un circuito en régimen transitorio	262
3.1.	Resistencias	263
3.1.1.	Comportamiento dinámico de las resistencias	263
3.1.2.	Ejemplos de variaciones temporales de tensión y corriente ..	263
3.2.	Condensadores	264
3.2.1.	Comportamiento dinámico de los condensadores	264
3.2.2.	Ejemplos de variaciones temporales de tensión y corriente ..	267
3.3.	Bobinas o inductancias	268
3.3.1.	Comparación entre una bobina y un condensador	268
3.3.2.	Comportamiento dinámico de las bobinas	269
3.3.3.	Ejemplos de variaciones temporales de tensión y corriente ..	270
4.	Análisis de regímenes transitorios	271
5.	Análisis del transitorio en un circuito $R-C$	272
5.1.	Transitorio de encendido en un circuito $R-C$	272
5.1.1.	Presentación del circuito	272
5.1.2.	Aplicación de las leyes de Kirchhoff al circuito	273
5.1.3.	Resolución de la ecuación diferencial	274
5.1.4.	Cálculo de la constante de integración	276
5.1.5.	Tensión y corriente en función del tiempo	276
5.1.6.	Constante de tiempo	277
5.2.	Transitorio de apagado en un circuito $R-C$	278
5.2.1.	Presentación del circuito	278
5.2.2.	Aplicación de las leyes de Kirchhoff al circuito	278
5.2.3.	Resolución de la ecuación diferencial	279
5.2.4.	Cálculo de la constante de integración	280
5.2.5.	Tensión y corriente en función del tiempo	280
5.2.6.	Constante de tiempo	281
6.	Análisis del transitorio en un circuito $R-L$	282
6.1.	Transitorio de encendido en un circuito $R-L$	282
6.1.1.	Presentación del circuito	282
6.1.2.	Aplicación de las leyes de Kirchhoff al circuito	282
6.1.3.	Resolución de la ecuación diferencial	283
6.1.4.	Cálculo de la constante de integración	285
6.1.5.	Tensión y corriente en función del tiempo	285
6.1.6.	Constante de tiempo	286

6.2. Transitorio de apagado en un circuito $R-L$	287
6.2.1. Presentación del circuito	287
6.2.2. Aplicación de las leyes de Kirchhoff al circuito	288
6.2.3. Resolución de la ecuación diferencial	289
6.2.4. Cálculo de la constante de integración	289
6.2.5. Tensión y corriente en función del tiempo	290
6.2.6. Constante de tiempo	291
7. Energía y potencia en los transitorios	291
7.1. Potencia en régimen dinámico	291
7.2. Energía almacenada y energía disipada: conservación de la energía ..	292
7.2.1. Transitorio de apagado $R-C$	292
7.2.2. Transitorio de apagado $R-L$	294
8. Importancia del análisis transitorio	295
Actividades de autocomprobación	297
Referencias bibliográficas	300
Unidad didáctica 6. Circuitos en régimen permanente sinusoidal ..	301
Objetivos de la unidad	304
1. Introducción	305
1.1. Facilidad de transformación de tensión. La distribución eléctrica	305
1.2. Otras ventajas de la corriente alterna	307
2. Circuitos en RPS	307
2.1. El concepto de «RPS»	307
2.2. Estructura de un circuito en RPS	308
3. Componentes de un circuito en RPS	308
3.1. Fuentes en un circuito en RPS	308
3.1.1. Parámetros clave de la señal sinusoidal	309
3.1.2. Simbología de las fuentes en circuitos de alterna	311
3.1.3. ¿Por qué usamos señales sinusoidales?	312
3.2. Resistencias en RPS	312
3.2.1. Condensadores en RPS	314
3.2.2. Bobinas en RPS	317

3.3. Cuadro-resumen del comportamiento de los componentes pasivos en RPS	319
4. Interludio: breve recordatorio de números complejos	320
4.1. El concepto de «número complejo»	320
4.2. Partes de un número complejo: el plano complejo	321
4.3. Representación de números complejos: módulo y argumento	322
4.3.1. Forma binómica	322
4.3.2. Módulo-argumento	322
4.3.3. Otras formas de representación	323
4.3.4. Cambio de forma módulo-argumental a binómica	323
4.3.5. Cambio de forma binómica a módulo-argumental	324
4.4. Operaciones con números complejos	325
4.4.1. Suma y resta	325
4.4.2. Multiplicación	325
4.4.3. División	326
4.4.4. El conjugado de un número complejo	326
4.4.5. Inverso y opuesto	328
5. Tensiones y corrientes en RPS como números complejos	328
5.1. Parámetros fundamentales de las señales sinusoidales (de nuevo)	328
5.2. Funciones sinusoidales y números complejos	329
5.2.1. Cambio de formato	330
5.3. Operaciones con funciones sinusoidales	331
5.3.1. Suma de dos corrientes	331
5.3.2. Desfase y multiplicación	333
6. Ley de Ohm generalizada: la impedancia eléctrica	333
6.1. Impedancia de un condensador	333
6.2. Impedancia de una bobina	334
6.3. Impedancia de una resistencia	335
6.4. ¿Qué es la impedancia?	336
6.5. Cuadro-resumen de impedancias	336
7. Asociación de impedancias	336
7.1. Caso 1: resistencia y condensador en serie	337
7.2. Caso 2: resistencia y bobina en serie	338
7.3. Caso 3: condensador y bobina en serie	339
7.4. Caso general	340

8. Términos de la impedancia	341
8.1. Parte real de la impedancia	341
8.2. Parte imaginaria de la impedancia	341
8.3. Admitancias	342
9. Resolución de circuitos en RPS	343
9.1. Equivalente matemático del análisis RPS al análisis en continua	343
9.2. Leyes de Kirchhoff	344
9.3. Método de las mallas generalizado	345
9.4. Equivalente de Thévenin	345
9.5. Principio de superposición: circuitos con fuentes de diferentes pulsaciones	346
10. Valor eficaz de una tensión y una corriente	348
10.1. El valor máximo	348
10.2. Medida de la potencia de la señal de tensión	349
10.3. Valor eficaz	351
10.4. Significado del valor eficaz (de nuevo)	352
10.5. Uso del valor eficaz	353
11. Potencia en RPS	353
11.1. Potencia en una impedancia	354
11.1.1. Potencia activa en la impedancia	356
11.1.2. Potencia reactiva en la impedancia	357
11.1.3. Relación con el desfase entre ambas señales	358
11.2. Potencia aparente	359
11.3. Términos de la potencia aparente	360
11.3.1. Potencia activa	361
11.3.2. Potencia reactiva	361
11.3.3. Potencia aparente	362
11.3.4. Importancia de la potencia aparente y el factor de potencia ..	362
Actividades de autocomprobación	364
Referencias bibliográficas	369
Unidad didáctica 7. El campo magnetostático	371
Objetivos de la unidad	374

1. Introducción	375
1.1. Algunas aplicaciones del campo magnetostático	375
1.2. ¿Por qué estudiamos antes el campo electrostático que el magnetostático?	376
2. Primera aproximación al campo magnetostático	376
2.1. El camino que vamos a seguir	376
2.2. ¿Qué es el campo magnetostático y qué lo crea?	377
2.2.1. Fuentes del campo magnético	377
2.2.2. Un experimento mental: el campo magnético de un hilo de corriente	378
2.3. ¿Sobre qué actúa el campo magnético?	379
2.4. ¿Campo magnético o campo magnetostático?	379
3. Segunda aproximación al campo magnetostático	380
3.1. Presentación formal	380
3.2. Postulados fundamentales del campo	380
3.3. Características muy básicas del campo magnetostático	381
3.3.1. Cumple el principio de superposición	381
3.3.2. Es un campo solenoidal	382
3.3.3. Es un campo no conservativo	383
3.4. ¿Cómo es el campo magnético creado por una corriente o una carga?	383
3.5. Interacción del campo magnético: relación de Lorentz	383
4. Creando campo magnetostático	384
4.1. Campo creado por una carga puntual en movimiento	384
4.1.1. Características del campo creado por una carga puntual	387
4.1.2. Unidades del campo magnético (de nuevo)	388
4.2. Campo magnético generado por una corriente eléctrica. La ley de Biot y Savart	389
4.2.1. Corriente frente a carga en movimiento	389
4.2.2. Ley de Biot y Savart	389
4.2.3. Campo generado por algunas distribuciones de corriente	391
4.2.3.1. Campo creado por un segmento rectilíneo de corriente	391
4.2.3.2. Campo creado por un hilo infinito	393
4.2.3.3. Campo en el centro de una espira cuadrada	394

4.2.4. Campo en el eje de una espira circular	396
4.2.5. Regla de la mano derecha	398
5. Midiendo el efecto del campo magnetostático	399
5.1. El efecto del campo magnético sobre una carga	399
5.1.1. Recordatorio de la ley de Lorentz	399
5.1.2. Forma de la fuerza magnética sobre una carga	399
5.1.3. Características de la fuerza magnética	400
5.1.4. La fuerza magnética no varía la energía de las partículas cargadas	401
5.2. Efecto del campo magnético sobre una corriente eléctrica en un conductor	401
5.2.1. Corriente eléctrica en el interior de un conductor	401
5.2.2. Fuerza magnética sobre un diferencial de corriente	402
5.2.3. Fuerza magnética sobre una corriente rectilínea constante ...	403
5.2.4. Fuerza magnética sobre una corriente filiforme cualquiera ..	404
5.3. Fuerza entre dos conductores paralelos	404
5.3.1. Deducción de la fuerza	404
5.3.2. Fuerza por unidad de longitud	405
5.3.3. Similitud con la fuerza de Coulomb	406
6. Acción del campo sobre espiras de corriente	406
6.1. Efecto sobre una espira rectangular	407
6.2. Fuerza neta del campo sobre una espira cualquiera	409
6.3. Par de fuerzas sobre una espira rectangular	409
6.4. Momento magnético de una espira	410
7. Ley circuital de Ampère	412
7.1. Enunciado de la ley	412
7.2. Origen de la ley	412
7.3. Aplicabilidad de la ley	413
7.4. La ley tiene dirección y sentido	415
7.5. La ley de Ampère nos permite calcular el campo	416
7.5.1. Una corriente rectilínea infinita	416
7.5.2. Un cilindro de corriente de longitud infinita	418
7.5.2.1. Campo en el exterior del cilindro	418
7.5.2.2. Campo en el interior del cilindro	419

7.5.3. Campo en el interior de un solenoide	421
7.5.3.1. Aproximación de solenoide infinito	421
7.5.3.2. Aplicación de la ley de Ampère	422
8. ¿Y los imanes? El campo magnético en la materia	424
8.1. Imanación	424
8.2. El campo \vec{H} y la permeabilidad relativa	427
8.2.1. Tipos de materiales según su comportamiento magnético ...	427
9. Los polos	428
9.1. Polos de una espira	429
Actividades de autocomprobación	431
Referencias bibliográficas	435
Unidad didáctica 8. Introducción a la electrodinámica clásica: inducción y ecuaciones de Maxwell	437
Objetivos de la unidad	440
1. Introducción	441
2. Ley de Faraday: primera unificación de los campos	441
2.1. Experimentos de Faraday	441
2.1.1. Primer experimento de Faraday: solenoide de doble bobinado	442
2.1.2. Segundo experimento de Faraday: una espira y un imán	443
2.2. ¿Fuerza electromotriz o tensión eléctrica?	444
2.3. Enunciado de la ley de Faraday (o Faraday-Lenz)	444
2.3.1. Aplicabilidad	445
2.3.2. Flujo del campo magnético	446
2.3.3. Variación del flujo del campo magnético	447
2.3.4. Lo que mide el voltímetro: la tensión de circuito abierto	447
2.4. Ley de Faraday según Maxwell o la primera unión de los campos	448
2.4.1. Investigando el interior del conductor	448
2.4.2. Forma puntual de la ley de Faraday	449
2.4.3. Forma integral de la ley de Faraday	450
2.4.3.1. Cuando el circuito no cambia con el tiempo	450
2.4.3.2. Cuando el circuito sí cambia con el tiempo	452
2.4.4. Relatividad en el experimento de Faraday	452

3. Inductancia	453
3.1. Flujo del campo magnético	453
3.1.1. Breve recordatorio de la ley de Gauss	453
3.1.2. Importancia del flujo magnético	454
3.2. Bobinas e inductores	455
3.2.1. Condensadores y bobinas	455
3.2.2. Flujo en el interior del solenoide	455
3.2.3. Concepto de «inductancia»	457
3.2.3.1. Tipos de inductancia	458
3.2.4. Ecuación de la bobina	458
3.2.5. Construcción de una bobina	459
3.2.6. Dinámica de la bobina	459
4. Algunos sistemas electrodinámicos	460
4.1. Transformadores	461
4.1.1. Descripción	461
4.1.2. Análisis físico	462
4.1.3. Relaciones de transformación	465
4.1.4. Características de los transformadores	466
4.1.5. Aplicaciones	466
4.2. Alternadores	467
4.2.1. Descripción	467
4.2.2. Análisis físico	468
4.2.3. Características básicas de un alternador	470
5. Energía almacenada en el campo magnético	470
5.1. Densidad de energía del campo magnético	470
5.2. Energía almacenada en una bobina	471
5.2.1. Demostración de la expresión de la energía en una bobina ..	472
5.2.2. Energía de una bobina solenoidal	473
6. Ley de Ampère-Maxwell: segunda unificación de los campos	475
6.1. El fallo de la ley de Ampère	475
6.2. La ley de Ampère-Maxwell	477
6.2.1. Generalización de la ley de Ampère en el caso de un condensador	477

6.2.2. Ley de Ampère-Maxwell al completo	479
6.2.3. Importancia de la ley	479
6.3. Segunda unificación de los campos	480
7. Ecuaciones de Maxwell	481
7.1. Cuando el tiempo no es un problema	481
7.2. La electrodinámica clásica al completo	482
Actividades de autocomprobación	484
Referencias bibliográficas	487
Unidad didáctica 9. Introducción a las ondas	489
Objetivos de la unidad	492
1. Introducción	493
2. ¿Qué son las ondas?	493
2.1. Una primera definición	493
2.2. ¿Qué es la ecuación de onda?	495
2.3. ¿De dónde sale la ecuación de onda? Modelado de sistemas	496
2.3.1. Modelado del campo electromagnético	496
2.3.2. Modelado de una cuerda tensa	497
2.4. ¿Qué es una perturbación?	498
2.4.1. Perturbación en la superficie de un estanque	498
2.4.2. Perturbación en una cuerda tensa	499
2.4.3. Perturbación electromagnética	499
2.5. ¿Cómo es una onda? las funciones de onda	500
2.6. ¿Qué es lo que determina una solución u otra? ¿Qué es lo que genera una onda?	502
2.7. ¿Qué es lo que realmente se propaga en una onda?	503
3. La ecuación de onda	504
3.1. ¿Cómo es la ecuación de onda? Análisis de la ecuación de onda escalar en una dimensión	504
3.2. ¿Qué significa la ecuación de onda?	506
3.3. Una ecuación lineal: el principio de superposición de las ondas	509
3.4. ¿Qué significa el término v^2 ?	511
3.4.1. ¿Es v siempre una constante?	513
3.5. Ecuación de onda en dos y tres dimensiones	513

3.6. ¿Y las perturbaciones vectoriales?	514
3.7. Otras ecuaciones parecidas, pero que no son ecuación de onda	516
3.7.1. Ecuación de calor	516
3.7.2. Ecuación de advección	517
4. La solución general a la ecuación de onda	517
4.1. ¿Cómo son esas soluciones generales?	518
4.2. ¿Cumple esta solución general la ecuación de onda?	519
4.3. Demostración de D'Alembert	520
4.4. ¿Podemos sacar algo en claro de la solución general?	524
4.5. Condiciones de contorno para la solución de D'Alembert	529
5. Soluciones armónicas a la ecuación de onda	531
5.1. El coseno (o el seno) como solución de la ecuación de onda	531
5.2. Soluciones monocromáticas	533
5.2.1. La exponencial compleja	533
5.2.2. ¿Es la exponencial compleja una solución de la ecuación de onda?	534
5.3. Expresiones armónicas sin la variable tiempo	535
5.4. Características de las soluciones armónicas	535
5.4.1. Frecuencia, periodo y pulsación o frecuencia angular	537
5.4.2. Amplitud	539
5.4.3. Longitud de onda, número de onda o constante de propagación	540
5.4.4. Relación entre frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación	541
5.4.5. Fase de la onda y fase inicial o fase en el origen	542
6. Superposición de ondas armónicas: interferencia	543
6.1. Ondas armónicas unidimensionales	544
6.1.1. Dos ondas armónicas de la misma frecuencia que se propagan en el mismo sentido	544
6.1.2. Recuerda: a veces, luz + luz es oscuridad – interferencia destructiva	545
6.1.3. Superposición de dos ondas de la misma frecuencia que se propagan en sentidos contrarios	547
6.1.4. Ondas que no son ni totalmente estacionarias ni totalmente viajeras	550
6.2. Ondas armónicas multidimensionales	551

7. Otros comportamientos asociados a las ondas	553
7.1. Reflexión y transmisión	553
7.1.1. Reflexión en una cuerda tensa	553
7.1.2. Reflexión total de ondas.....	556
7.1.3. Reflexión parcial y transmisión	556
7.2. Refracción	557
7.3. El efecto Doppler	559
7.4. Difracción	561
8. La ondas dentro de las ecuaciones de Maxwell	562
Actividades de autocomprobación	566
Referencias bibliográficas	570
 Unidad didáctica 10. Introducción a la electrónica de estado sólido	 571
Objetivos de la unidad	573
1. Introducción	574
2. Materiales semiconductores	574
2.1. Conductores, aislantes y semiconductores: aproximación cristalina ...	574
2.1.1. Conductores	574
2.1.2. Aislantes	575
2.1.3. Semiconductores	576
2.2. Conductores, aislantes y semiconductores: aproximación de bandas de energía	578
2.2.1. Concepto de «bandas de energía»	578
2.2.2. Tipos de materiales	579
2.2.3. Electrones en las bandas de valencia y conducción	580
2.3. Corriente eléctrica en materiales semiconductores	581
2.3.1. Corriente de conducción: electrones, huecos y conductividad del material	581
2.3.2. Corriente de difusión: ley de Fick	585
2.4. Tipos de materiales semiconductores	588
2.4.1. Intrínsecos	588
2.4.2. Ley de acción de masas	589
2.4.3. Dopado: semiconductores extrínsecos	590

2.5. Cálculo de concentraciones	591
2.5.1. Ionización total	591
2.5.2. Ley de neutralidad del semiconductor	592
2.5.3. Ley de acción de masas en semiconductores extrínsecos	592
3. Uniones <i>P-N</i> : el diodo	593
3.1. Estructura de la unión <i>P-N</i>	594
3.2. Análisis del equilibrio de la unión <i>P-N</i>	594
3.2.1. Concentraciones de portadores	594
3.2.2. Difusión de portadores	595
3.2.3. Campo interno y arrastre de portadores	596
3.2.4. Equilibrio de corrientes	597
3.2.5. Zona de vaciamiento y barrera de potencial interna	597
3.3. Análisis de la dinámica de la unión <i>P-N</i>	598
3.3.1. Unión <i>P-N</i> en directa	599
3.3.2. Unión <i>P-N</i> en inversa	601
3.3.3. Comportamiento en directa e inversa	602
3.3.4. Ecuación del diodo de Shockley	602
3.4. Símbolo circuital	604
3.5. Aproximaciones de gran señal	604
3.5.1. Aproximación 1: rectificador ideal	604
3.5.2. Aproximación 2: rectificador ideal con tensión de codo	607
3.6. Aplicaciones de la unión <i>P-N</i>	610
3.6.1. Rectificadores	611
3.6.2. Diodos LED	611
3.6.3. Láser de estado sólido	611
3.6.4. Células solares fotovoltaicas	611
3.6.5. Construcción de dispositivos más complejos	611
3.6.6. Otras aplicaciones	612
Actividades de autocomprobación	614
Referencias bibliográficas	617

092018